


บทที่ 2

ภาษาวีเอชดีแอลเบื้องต้น

VHDL เป็นตัวย่อจากตัวย่อสองตัวคือ VHSIC กับ HDL ซึ่ง VHSIC ย่อมาจาก Very Hi-Speed IC และ HDL ย่อมาจาก Hardware Description Language เมื่อรวมความแล้วภาษาวีเอชดีแอลหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการอธิบายฮาร์ดแวร์ที่มีความเร็วสูง

องค์ประกอบหลัก¹

 แบบจำลองภาษาวีเอชดีแอลใด ๆ ประกอบด้วยส่วนใหญ่ ๆ สองส่วนที่บรรจุอยู่ใน Design Entity คือ Entity Declaration และ Architecture Body ดังแสดงในรูปที่ 2-1



รูปที่ 2-1 ส่วนประกอบของแบบจำลองภาษาวีเอชดีแอล

¹ David R. Coelho, *The VHDL Handbook*, Kluwer Academic Publisher, 1989

1. **Entity Declaration** มีหน้าที่หลักในการกำหนดชื่อสัญญาณและทิศทางการติดต่อระหว่าง Design Entity กับโลกภายนอก โครงสร้างบางส่วนของ การประกาศ Entity มีดังนี้

```
ENTITY identifier IS
    -- generic clause
    GENERIC ( generic_list );
    -- port clause
    PORT ( port_list );
END identifier ;
```

identifier คือชื่อของ Design Entity ส่วน *generic clause* จะเป็นการกำหนดพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น ค่าเวลาประวิง (Delay Time) โดยที่จะมีการผ่านค่าที่แน่นอนเมื่อมีการเรียกใช้ Design Entity นั้นภายหลัง ดังนั้น Design Entity หนึ่ง ๆ จึงสามารถให้ผลการวิเคราะห์ที่ต่างกันตามแต่ค่าพารามิเตอร์ที่ให้ ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงตระกูลไอซีจากซีมอสไปเป็นทีแอลทีมีหน้าที่การทำงานเหมือนกัน หรือการเลือกช่วงเวลาเข้าถึง (Access Time) ของหน่วยความจำ ก็สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนค่าเวลาประวิงให้ *generic* เท่านั้นโดยไม่ต้องแก้ไขภายในตัวแบบจำลองเลย

port clause เป็นการกำหนด ชื่อ ชนิด และ ทิศทางของสัญญาณต่าง ๆ ที่จะรับหรือส่ง หรือทั้งรับทั้งส่งข้อมูลกับภายนอก

2. **Architecture Body** เป็นส่วนที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณเข้าและสัญญาณออกที่ผ่านมาจาก Entity แต่ละ Design Entity สามารถมี Architecture Body ได้หลายอันตามแต่วิธีที่ใช้อธิบาย โครงสร้างของการเขียน Architecture Body มีดังนี้

```
ARCHITECTURE identifier OF entity_name IS
    architecture_declarative_part
BEGIN
    architecture_statement_part
END identifier ;
```

identifier คือชื่อของ architecture และ *entity_name* ในที่นี้จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับ *identifier* ที่ประกาศไว้ใน Entity Declaration นั่นก็คือชื่อของ Design Entity นั่นเอง


เปรียบเทียบภาษาวีเอชดีแอลกับการใช้แผนผังภาพ

เพื่อให้ผู้ที่คุ้นเคยกับการเขียนวงจรโดยใช้แผนผังภาพ ได้มองภาพแบบจำลองภาษาวีเอชดีแอลได้ชัดเจน จึงขอเปรียบเทียบการอธิบายวงจรเชิงเลขด้วยภาษาวีเอชดีแอลกับการใช้แผนผังภาพดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. Entity Declaration กับ Symbol

รูปที่ 2-2 แสดงการเปรียบเทียบการเขียน Entity Declaration ได้เท่ากับ การเขียน Symbol ของ 2-Wide-2-Input And-Or-Invert Gate ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่เหมือนกันดังนี้

 
1. จำนวนขาอินพุตของอุปกรณ์ ในตัวอย่างนี้มี 4 ขาได้แก่ ขา A,B,C และ D
2. จำนวนขาเอาต์พุตของอุปกรณ์ มี 1 ขาคือขา Y
3. หน้าที่ของอุปกรณ์ ในตัวอย่างนี้หน้าที่ของอุปกรณ์รู้ได้จากชื่อของอุปกรณ์ แต่สำหรับ เกตที่มีขนาดเล็ก จะสามารถรู้ได้จากรูปร่างของอุปกรณ์อีกด้วย



รูปที่ 2-2 แสดงการเปรียบเทียบ การการวาด Symbol กับการเขียน Entity

อย่างไรก็ดีวิธีใช้แผนผังภาพจะต้องทราบว่าจะต้องใช้ไอซีตระกูลที่ทีแอลเบอร์ 74LS51 ส่วนวิธีใช้ภาษาวีเอชดีแอลได้มีการประกาศ Generic ไว้ ขอให้ผู้อ่านลองนึกภาพวงจรที่มีขนาดใหญ่ๆ หากต้องการจะเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต เช่น จากซิมอสเป็นทีแอล หรือหากต้องการรวมวงจรรวมขนาดเล็กหลาย ๆ ตัว ไว้ในวงจรรวมขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว ถ้าออกแบบด้วยแผนผังภาพอาจจะต้องวาดวงจรใหม่ทั้งหมด เพราะแต่ละเทคโนโลยีใช้ Symbol ไม่เหมือนกัน แต่ถ้าใช้ภาษาวีเอชดีแอลเพียงแต่เปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ให้ตรงกับเทคโนโลยี ก็จะสามารถนำแบบจำลองเดิมที่แก้ไขเพียงเล็กน้อยไปวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้องแล้ว

2. Architecture Body กับ Schematic

 

```

ARCHITECTURE behav OF and_or_invert IS
BEGIN
    Y <= not ((A AND B) OR (C AND D));
END behav;

```

รูปที่ 2-3 แสดงการเปรียบเทียบการวาด Schematic กับการเขียน Architecture Body

จากรูปที่ 2-3 แสดงการเปรียบเทียบการวาด Schematic กับการเขียน Architecture Body ซึ่งมีความหมายสมมูลกัน ในกรณีที่วงจรมีขนาดใหญ่จะเห็นได้ชัดว่าแบบจำลอง สื่อความหมายได้ดีกว่า ยกตัวอย่างเช่น แบบจำลองของ 10-bit Synchronous Counter มีแค่ 4-5 บรรทัด ดังนี้

```

PROCESS(clk)
BEGIN
    IF (rising_edge(clk)) THEN
        counter <= counter + "1";
    END IF;
END PROCESS;

```

ส่วนแผนผังภาพของวงจรนี้จะต้องใช้ประมาณ 30-40 เกด ทำให้ผู้อื่นอาจไม่เข้าใจหน้าที่การทำงานได้ดีเท่ากับการใช้ภาษาวีเอชดีแอล

รูปแบบการอธิบาย

การเขียนแบบจำลองในหัวข้อที่แล้วเป็นเพียงหนึ่งในวิธีการอธิบายเท่านั้น แท้ที่จริงแล้วรูปแบบการอธิบายแบบจำลองภาษาวีเอชดีแอลมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี

1. การอธิบายเชิงพฤติกรรม (Behavioral Description) เป็นการอธิบายวงจรที่บอกว่าคุณสมบัติแต่ละสัญญาณมีความสัมพันธ์กันอย่างไร แต่ไม่ได้บอกว่าทำได้โดยวิธีใดใช้เกตอะไร

การอธิบายแบบนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจหน้าที่การทำงานของชิ้นงานได้โดยง่าย และผู้ออกแบบสามารถวิเคราะห์หาที่ผิดได้ง่ายกว่าวิธีอื่น

2. การอธิบายการเชิงกระแสข้อมูล (Data-flow Description) เป็นการอธิบายว่าสัญญาณขาเข้ามีการเคลื่อนที่ไปยังสัญญาณขาออกด้วยการผ่านขั้นตอนอย่างไรบ้าง การอธิบายแบบนี้ผู้อ่านจะเห็นการเคลื่อนที่ของข้อมูล และผู้ออกแบบสามารถนำแบบจำลองแบบนี้ไปวิเคราะห์ด้วยการใส่ชุดสัญญาณทดสอบ (Test Vector) ชุดเดียวกับวิธีแรกอีกทั้งยังสามารถนำแบบจำลองแบบนี้ไปสังเคราะห์สร้างแผนผังภาพ ได้อีกด้วย

3. การอธิบายเชิงโครงสร้าง (Structural Description) เป็นการอธิบายวงจรในขั้นต่ำ โดยการอธิบายการต่อเชื่อมของอุปกรณ์ภายใน มีการอธิบายคล้ายกันกับการต่อเชื่อมของการใช้แผนผังภาพซึ่งจะเหมือนกับวงจรที่เกิดขึ้นจริง ทำให้สามารถวิเคราะห์หาความผิดพลาดเนื่องจากเวลาหน่วงของสัญญาณที่ผ่านเกตต่าง ๆ ได้ดีที่สุด

การที่มีการอธิบายแบบจำลองต่าง ๆ กันถึงสามวิธีก็เพราะแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียต่าง ๆ กัน หากผู้ออกแบบทำตามขั้นตอนแล้ว ควรเขียนแบบจำลองเชิงพฤติกรรมเป็นอันดับแรกทั้งนี้จะทำให้วิเคราะห์และทำการแก้ไขได้ง่าย เมื่อได้ผลการวิเคราะห์เป็นที่น่าพอใจแล้วจะสามารถเก็บชุดสัญญาณทดสอบไปใช้กับแบบจำลองแบบอื่น ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่ได้จากแบบจำลองชนิดนี้กับผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองชนิดอื่น

ในขั้นต่อมาควรเขียนแบบจำลองเชิงกระแสข้อมูล เพราะว่าแบบจำลองแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับการเขียนแบบจำลองแบบแรกแต่ให้ข้อมูลมากกว่าคือ ข้อมูลแต่ละจุดเกิดจากสัญญาณใดกระทำอย่างไรกับสัญญาณใดบ้าง ทำให้ผู้ออกแบบทราบการเคลื่อนที่ของข้อมูลมาจะต้องผ่านเกตใดหรือวงจรใด อันจะนำไปสู่การเขียนแบบจำลองในขั้นสุดท้ายคือแบบเชิงโครงสร้าง ซึ่งจะให้ข้อมูลทางเวลาและการต่อเชื่อมของเกตต่าง ๆ ที่สามารถนำไปสร้างวงจรได้จริง

ตัวอย่างการเขียนแบบจำลองทั้งสามแบบ แสดงได้ดังโปรแกรมข้างล่างนี้

```
ENTITY shifter IS          -- entity declaration
    PORT ( shiftin         : IN    bit_vector (0 TO 3);      -- port clause
          shiftout        : OUT   bit_vector (0 TO 3);
          shiftctrl       : IN    bit_vector (0 TO 1));
END shifter;
```

ตัวอย่างการเขียน Entity ของ Shifter ซึ่งมี shiftin เป็นสัญญาณอินพุตขนาดสี่บิต ควบคุมการทำงานด้วย shiftctrl ขนาดสองบิต และให้สัญญาณเอาต์พุตทาง shiftout ขนาดสี่บิต

```

ARCHITECTURE behavioral OF shifter IS          -- architecture body
BEGIN
    f1: PROCESS (shiftin,shiftctrl)           -- process statement
        VARIABLE shifted : bit_vector(0 TO 3); -- process declaration part
    BEGIN                                     -- process statement part
        CASE shftctrl IS
            WHEN "00" => shifted := shiftin; -- don't shift
            WHEN "01" => shifted := shiftin(1 TO 3) & '0'; -- shift left
            WHEN "10" => shifted := '0' & shiftin(0 TO 2); -- shift right
            WHEN "11" => shifted := shiftin(0) & shiftin(0 TO 2); --Arith. shift right
        END CASE
        shiftout <= shifted AFTER 10ns;
    END PROCESS f1;
END behavioral;

```

จะเห็นว่าแบบจำลองเชิงพฤติกรรมข้างบนนี้เป็นแบบที่เข้าใจง่าย ผู้อ่านจะทราบหน้าที่ของแบบจำลองว่ามีหน้าที่ในการเลื่อนข้อมูลใน shiftin แล้วให้ผลลัพธ์ทาง shiftout ซึ่งการเลื่อนข้อมูลแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับสัญญาณอินพุตอีกอันหนึ่งคือ shiftctrl

```

ARCHITECTURE data_flow OF shifter IS
BEGIN
    shiftout(3) <= shiftin(3) AFTER 10ns WHEN shiftctrl = "00" ELSE
        '0' AFTER 10ns WHEN shiftctrl = "01" ELSE
        shiftin(2) AFTER 10ns WHEN shiftctrl = "10" ELSE
        shiftin(2) AFTER 10ns;
    shiftout(2) <= shiftin(2) AFTER 10ns WHEN shiftctrl = "00" ELSE
        shiftin(3) AFTER 10ns WHEN shiftctrl = "01" ELSE
        shiftin(1) AFTER 10ns WHEN shiftctrl = "10" ELSE
        shiftin(1) AFTER 10ns;
    shiftout(1) <= shiftin(1) AFTER 10ns WHEN shiftctrl = "00" ELSE
        shiftin(2) AFTER 10ns WHEN shiftctrl = "01" ELSE
        shiftin(0) AFTER 10ns WHEN shiftctrl = "10" ELSE
        shiftin(0) AFTER 10ns;

```

```

shiftout(0) <=  shiftin(0) AFTER 10ns WHEN shiftctrl = "00" ELSE
                shiftin(1) AFTER 10ns WHEN shiftctrl = "01" ELSE
                '0'      AFTER 10ns WHEN shiftctrl = "10" ELSE
                shiftin(0) AFTER 10ns;
END data_flow;

```

แบบจำลองเชิงกระแสข้อมูลข้างบนนี้ จะอธิบายว่าสัญญาณเอาต์พุตแต่ละตัว เกิดขึ้นได้อย่างไร และเป็นผลของสัญญาณอินพุตอะไรบ้าง

ARCHITECTURE structural OF shifter IS

```

COMPONENT mux          -- architecture declaration part
    PORT(a,b,c,d,: IN bit;sel0,sel1: IN bit; y: OUT bit);
END COMPONENT;
FOR u1,u2,u3,u4 : mux  USE ENTITY WORK.mux4x1(behav);

BEGIN
u1:mux  PORT MAP (shiftin(3),      '0',shiftin(2),shiftin(2),shiftctrl(0),shiftctrl(1),shiftout(3));
u2:mux  PORT MAP (shiftin(2),shiftin(3),shiftin(1),shiftin(1),shiftctrl(0),shiftctrl(1),shiftout(2));
u3:mux  PORT MAP (shiftin(1),shiftin(2),shiftin(0),shiftin(0),shiftctrl(0),shiftctrl(1),shiftout(1));
u4:mux  PORT MAP (shiftin(0),shiftin(1),      '0',shiftin(0),shiftctrl(0),shiftctrl(1),shiftout(0));
END structural;

```

จากผลของแบบจำลองแบบเชิงกระแสข้อมูล จะทำให้สามารถเขียนแบบจำลองในแบบสุดท้ายคือแบบเชิงโครงสร้างได้ว่าเกิดจาก multiplexer ที่มีสี่อินพุตและการเชื่อมต่อสายสัญญาณตามที่ได้เขียนไว้ในแบบจำลองเชิงกระแสข้อมูล

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีความสามารถมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสังเคราะห์วงจรโดยการสร้างแผนผังภาพ จากแบบจำลองแบบเชิงกระแสข้อมูล หรือบางส่วนจากแบบจำลองเชิงพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ เป็นเหตุให้ผู้ออกแบบสมัยนี้มักเขียนแบบจำลองที่ง่ายต่อการเข้าใจในและสามารถสังเคราะห์ได้ในคราวเดียวกัน ทำให้ยากแก่การแยกแยะว่าเป็นแบบจำลองชนิดเชิงพฤติกรรมหรือเชิงกระแสข้อมูลกันแน่ ส่วนการอธิบายแบบเชิงโครงสร้างมักไม่นิยมใช้แล้ว เพราะเมื่อสังเคราะห์ได้แผนภาพแล้ว ก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนแบบจำลองเชิงโครงสร้างอีก

ต่อไป หรือหากต้องการแบบจำลองแบบนี้ ก็มีเครื่องมือสร้างแบบจำลองแบบเชิงโครงสร้างจาก
แผนภาพที่สังเคราะห์ขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติ