




เอกสารอ้างอิง

1. สำราย สังข์สะօด. คู่มือห้องทดลองไฟฟ้าแรงสูง. กรุงเทพมหานคร : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.
2. IEC. High-Voltage Test Techniques Part 4 Measuring Devices Application Guide. Publication 60-4 : IEC, 1978.
3. Zaengl, W. The Measurement of Impulse Voltages. Lecture Notes (Copy), 1972.
4. Schwab, A.J. High-Voltage Measurement Techniques. Cambridge : The MIT Press, 1972.
5. Bowdler, G.W. Measurements in High-Voltage Test Circuits. Braunschweig : Pergamon Press, 1973.
6. Kuffel, E., and Abdullah, M. High-Voltage Engineering. Oxford : Pergamon Press, 1978.
7. Staub, B.W. Introduction to High-Voltage Technique. Bangkok : Chulalongkorn University, 1968.
8. Howard, P.R. "Errors in Recording Surge Voltages" Proc. IEE, Vol.99 (May 1952) : 371-383.
9. IEC. High-Voltage Test Techniques Part 3 Measuring Devices. Publication 60-3 : IEC, 1976.
10. Feser, K. "A New Type of Voltage Divider for the Measurement of High Impulse and A.C. Voltages". Haefely, BE 748, 1971.
11. BS. High-Voltage Testing Techniques. Publication BS 923 : British Standard Institute, 1972.

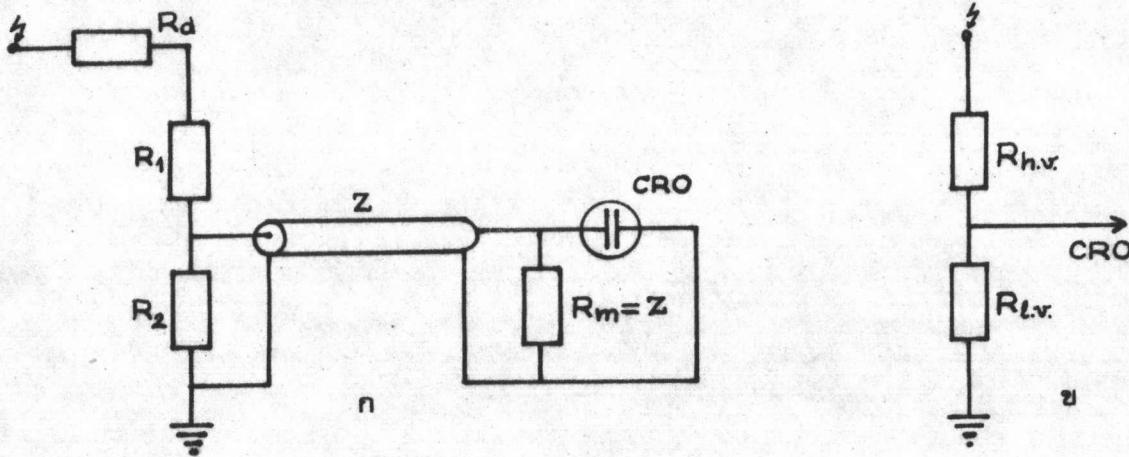12. Malewski, R., and Cavallius, N.H. "A Low Voltage Arm for EHV Impulse Dividers" IEEE Trans, Vol. PAS-93, No 6 (November-December 1974) : 1797-1804.
13. IEEE. IEEE Standard Techniques for High-Voltage Testing. 6 th ed. IEEE std 4-1978.
14. Craggs, J.D., and Meek, J.M. High Voltage Laboratory Technique. London : Butterworths Scientific Publications, 1954.
15. IEC. Insulation co-ordination. Publication 71 : IEC, 1967.
16. IEC. Specification for new insulating oils for transformers and switchgear. Publication 196 : IEC, 1969.

ภาคผนวก 1 การคำนวณอัตราส่วนแรงดันของโอลเตจดิไวเดอร์แบบความต้านทาน



รูปผนวก 1.1 วงจรการวัดแรงดันอิมพล์ส์ด้วยโอลเตจดิไวเดอร์แบบความต้านทาน

ก) วงจรการใช้งาน


ข) วงจรสมมูลย์

การหาอัตราส่วนแรงดันของโอลเตจดิไวเดอร์แบบความต้านทานทำได้โดยคำนวณจากค่าความต้านทานที่ใช้ เมื่อภาวะทรานเซียฟผ่านพ้นไปแล้วการแบ่งแรงดันขึ้นกับความต้านทานล้วนๆ อิมพีเดนซ์ภาคแรงสูงของโอลเตจดิไวเดอร์ $R_{h.v}$ จะเท่ากับ $R_d + R_1$ และอิมพีเดนซ์ภาคแรงต่ำจะเท่ากับ R_2 ต่อข้างกับ R_m ในทางปฏิบัติต้องพยายามออกแบบให้ R_m มีค่าเท่ากับ Z เพื่อไม่ให้คลื่นเกิดการสะท้อน

$$\begin{aligned}
 \text{อัตราส่วนแรงดันไฟตรง} &= \frac{R_{h.v} + R_{1.v}}{R_{1.v}} \\
 &= \frac{(R_d + R_1) + R_2 // R_m}{R_2 // R_m} \\
 &= \frac{(R_d + R_1)(R_2 + R_m) + R_2 R_m}{R_2 R_m}
 \end{aligned}$$


$a = \frac{R_m(R_d + R_1 + R_2) + R_2(R_d + R_1)}{R_2 R_m}$

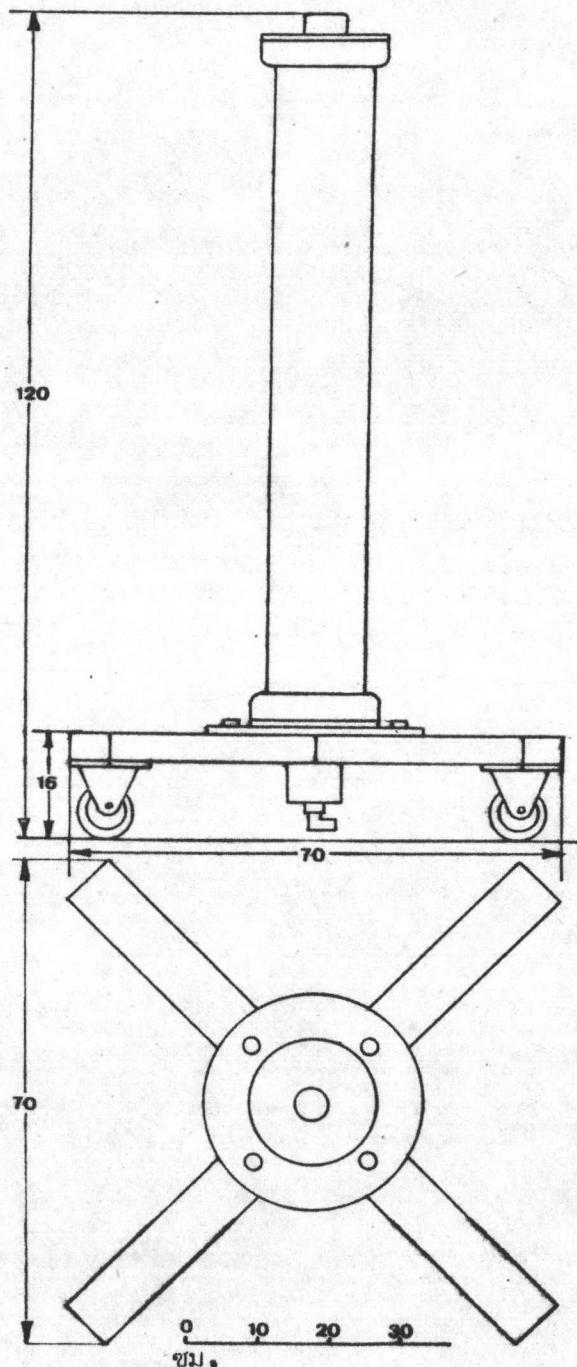ภาคผนวก 2 ภาพเขียนแบบของโวลเตจดิ่วเดอร์แบบความต้านทานขนาด 300 กิโลโวลท์




รูปผนวก 2.1 มิติโวลเตจดิ่วเดอร์แบบความต้านทานขนาด 300 กิโลโวลท์

ภาคผนวก 3 การยึดหัวท้ายท่อฉนวน

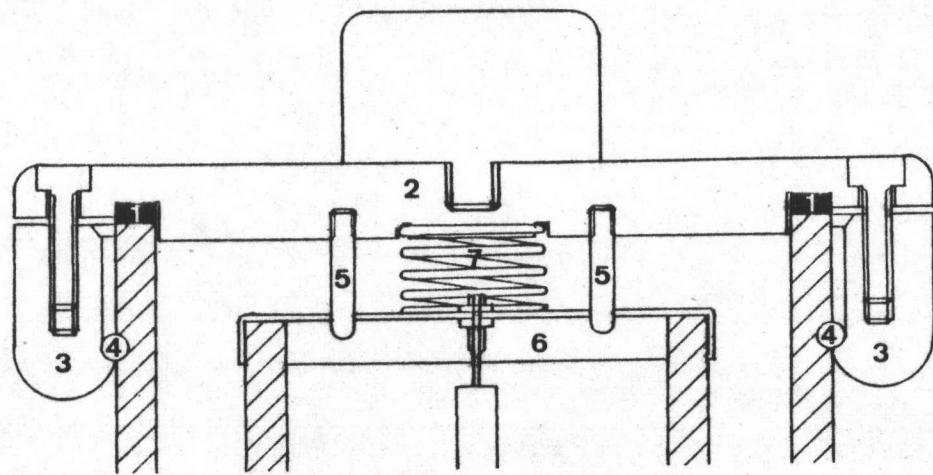

รูปผนวก 3.1 การยึดหัวท้ายท่อฉนวนตอนบน


- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. ปะเก็น | 2. ฝาปิด |
| 3. ตัวยึดติดกับหัวท่อ | 4. วงแหวนลักษ์ |
| 5. ก้านนำร่อง | 6. หัวความต้านทานภาคแรงสูง |
| 7. สปริง | |

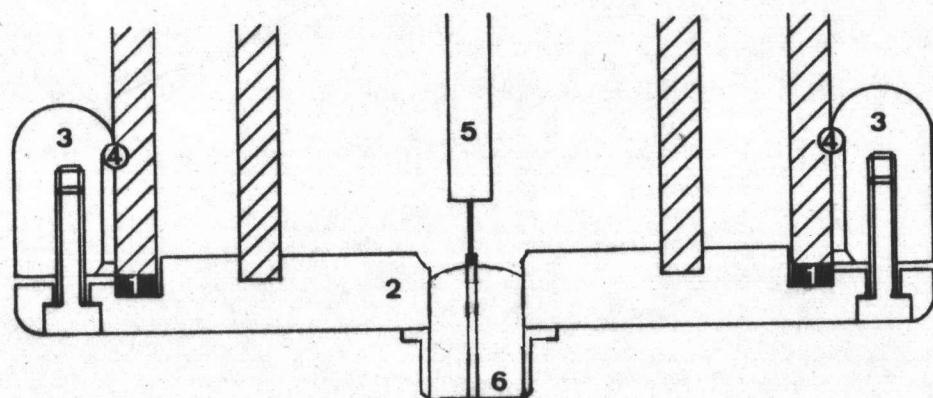

รูปผนวก 3.2 การยึดหัวท้ายท่อฉนวนตอนล่าง

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. ปะเก็น | 2. ฝาปิด |
| 3. ตัวยึดติดกับหัวท่อ | 4. วงแหวนลักษ์ |
| 5. หัวความต้านทานภาคแรงสูง | 6. หัวต่อ UHF |

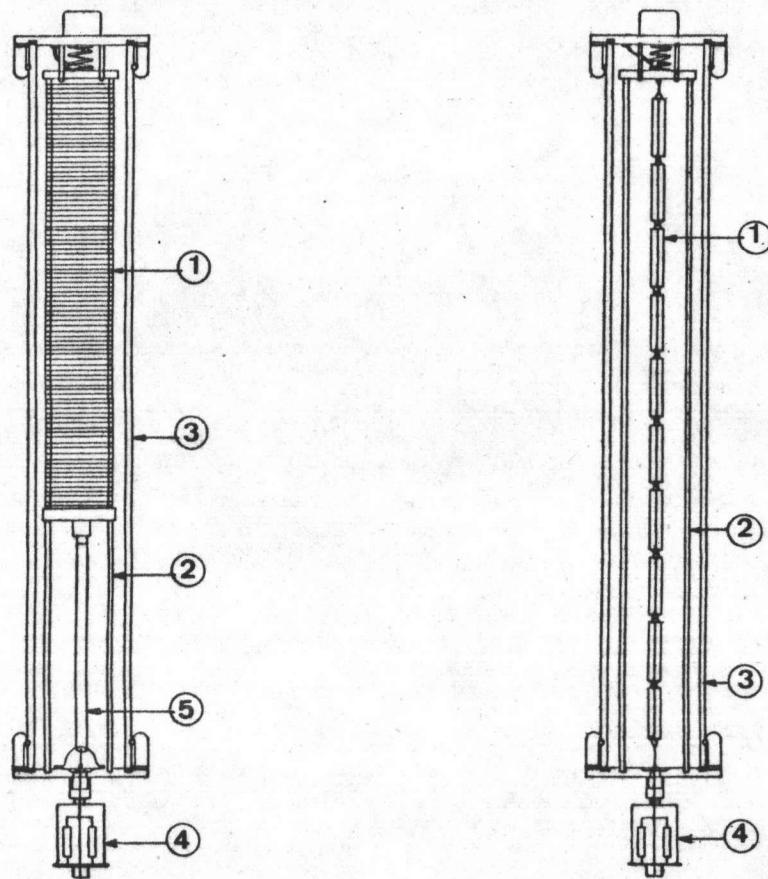ภาคผนวก 4 ภาพเขียนแบบแสดงการประกอบตัวความด้านท่านภาคแรงสูง



รูปผนวก 4.1 การประกอบตัวความด้านท่านภาคแรงสูง

ก. แบบลวดความด้านท่าน

1. ลวดความด้านท่านพันบนห่อพีวีซี
2. ห่อพีวีซีรองรับ
3. ห่อพีวีซีบรรจุน้ำมัน
4. ความด้านท่านภาคแรงต่ำ
5. สายเคเบิลวัด

ข. แบบพิล์มโลหะออกไซด์และพิล์มคาร์บอน

1. ตัวความด้านท่านแบบพิล์ม
2. ห่อพีวีซียึดตัวความด้านท่าน
3. ห่อพีวีซีบรรจุน้ำมัน
4. ความด้านท่านภาคแรงต่ำ

ประวัติการศึกษา

ชื่อ⁺
ภูมิการศึกษา

นายวรา จุห้อง เกิดที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2497
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2519

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

วิศวกรควบคุมดูแลงาน

บริษัท ศิริวัฒน์ (2515) จำกัด

